
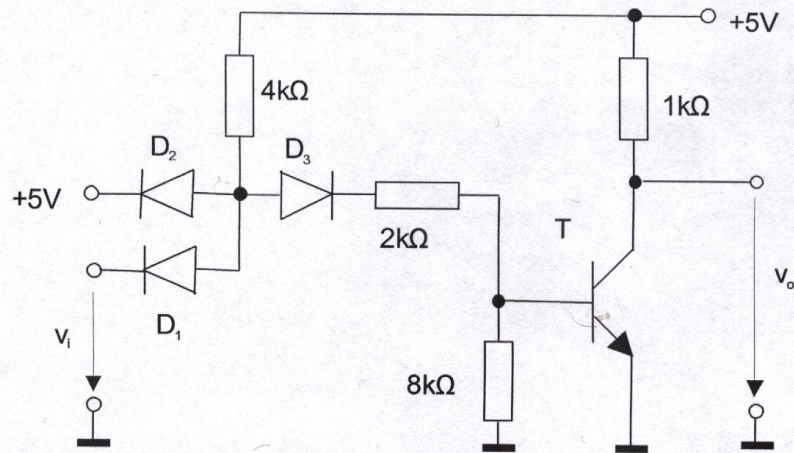


Fig 7

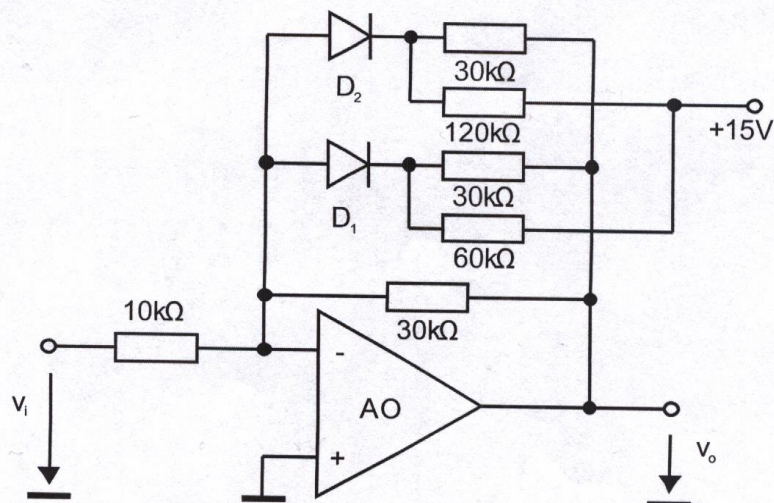

Se aleg diode și tranzistoare de comutație. Se cere caracteristica de transfer $v_o(v_i)$ cu $v_i \in [0 - 5V]$.

Fig 8



Amplificatoare operaționale $\mu A741$ alimentate la $\pm 15V$.

Se cere caracteristica de transfer $v_o(v_i)$ cu $v_i \in [-12V + +12V]$.