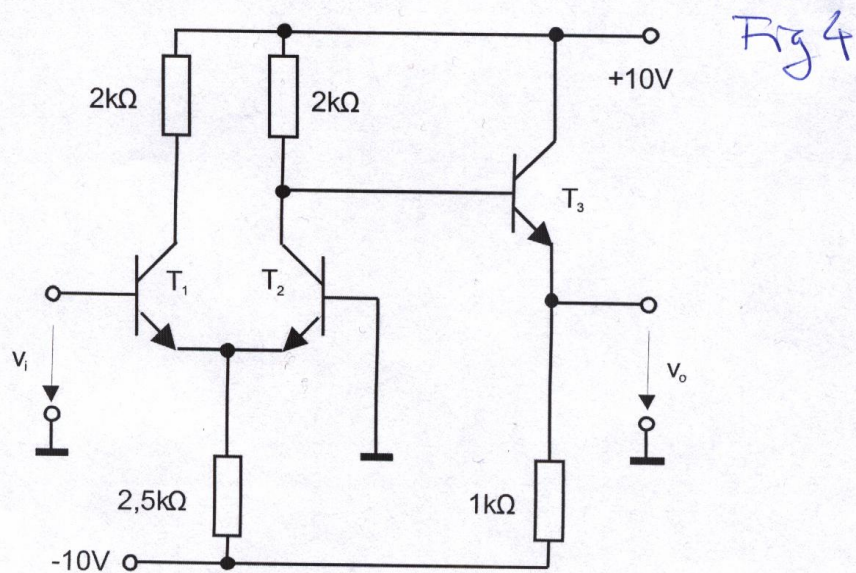


Se aleg diode și tranzistoare de comutație. Se cere răspunsul tranzitoriu $v_o(t)$ cu T convenabil ales.



Se cere caracteristica de transfer $v_o(v_i)$ cu $v_i \in [-1V + 1V]$.