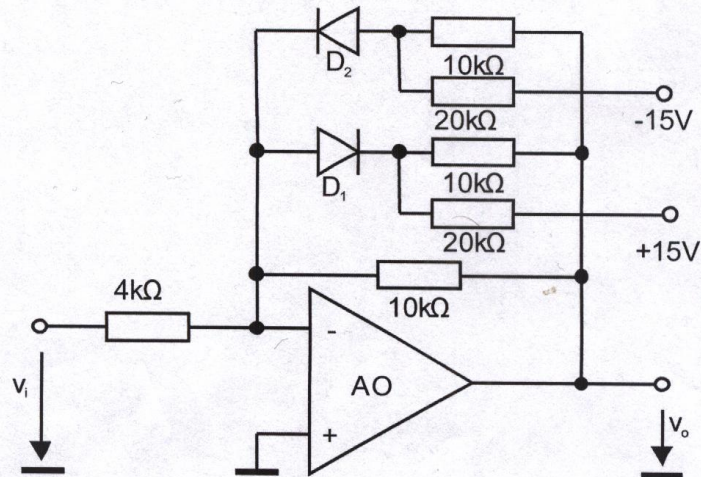



Fig 19



Amplificatoare operaționale $\mu A741$ alimentate la $\pm 15V$.

Se cere caracteristica de transfer $v_o(v_i)$ cu $v_i \in [-12V + 12V]$.

Fig 20

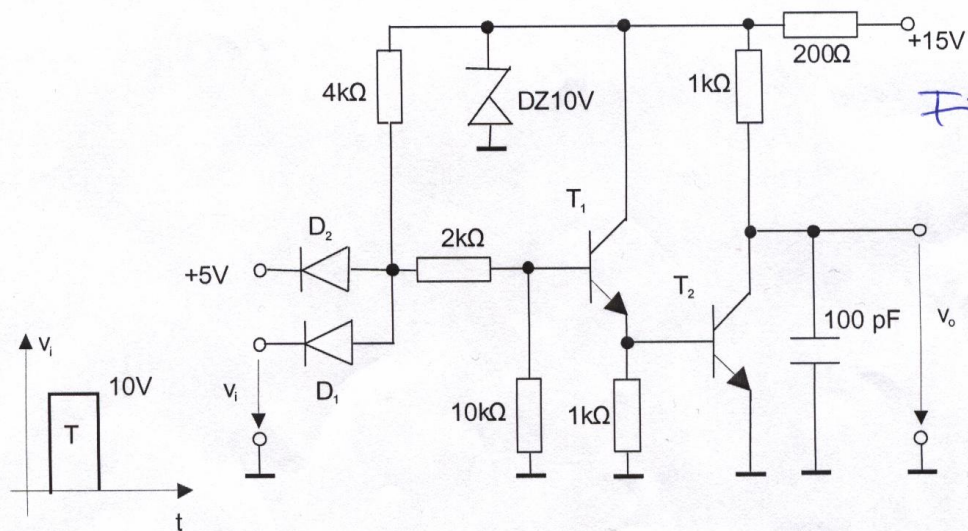

Se aleg diode și tranzistoare de comutație. Se cere răspunsul tranzitoriu $v_o(t)$ cu T convenabil ales.