

Fig 23

Diode 1N914 $R = 10k\Omega$ AO $\mu A741$
alimentat la $\pm 12V$.

Se cere caracteristica de transfer $v_o(v_i)$
cu $v_i \in [-12V, +12V]$

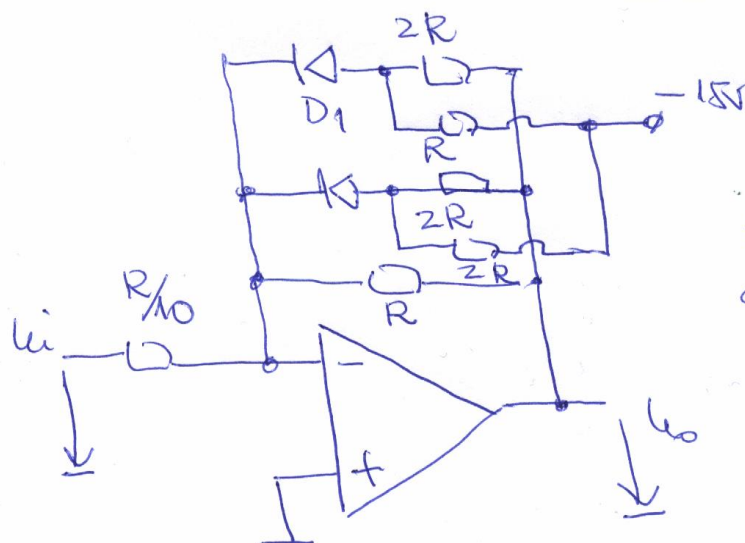


Fig 24

AO $\mu A741$
alimentat la
 $\pm 15V$

Diode:
1N4148 sau
BA243

$R = 10k$.

Se cere caracteristica de transfer $v_o(u_i)$
 $u_i \in [-10V, +10V]$.