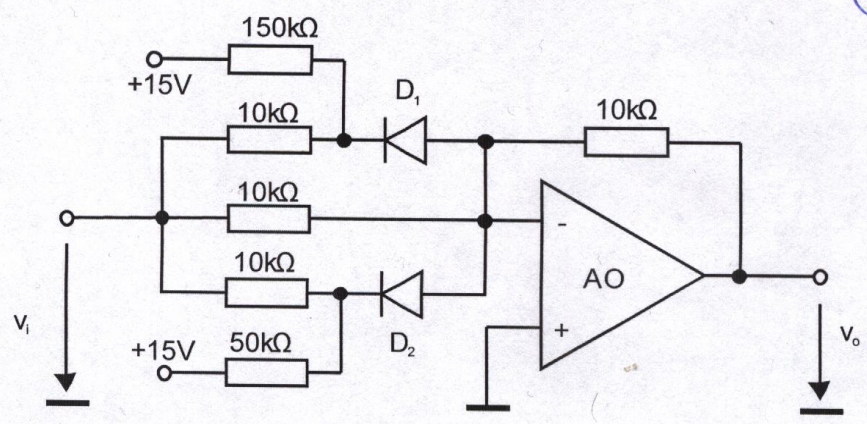



Fig 11



Amplificatoare operaționale  $\mu A741$  alimentate la  $\pm 15V$ .

Se cere caracteristica de transfer  $v_o(v_i)$  cu  $v_i \in [-12V + 12V]$ .

Fig 12

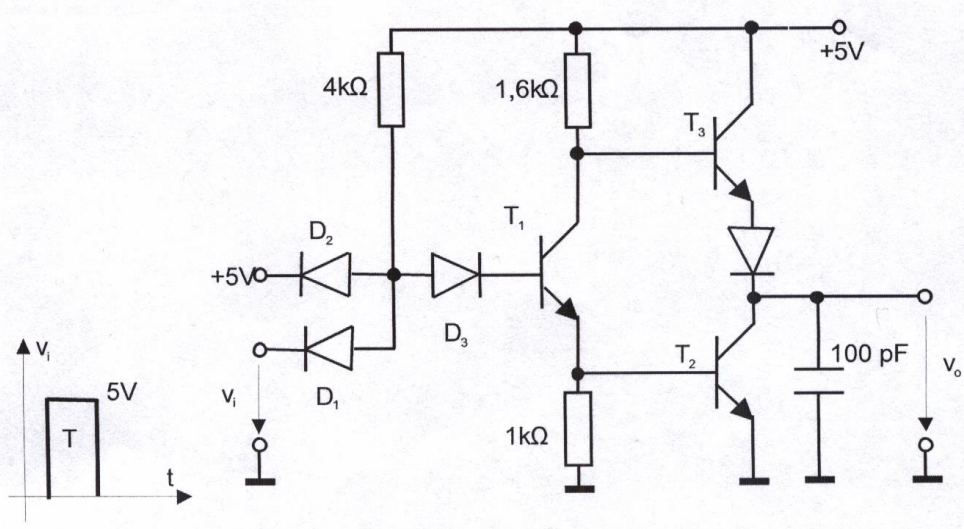

Se aleg diode și tranzistoare de comutație. Se cere răspunsul tranzitoriu  $v_o(t)$  cu  $T$  convenabil ales.