

Fig 13

Se aleg diode și tranzistoare de comutație. Se cere caracteristica de transfer  $v_o(v_i)$  cu  $v_i \in [0 - 10V]$ .

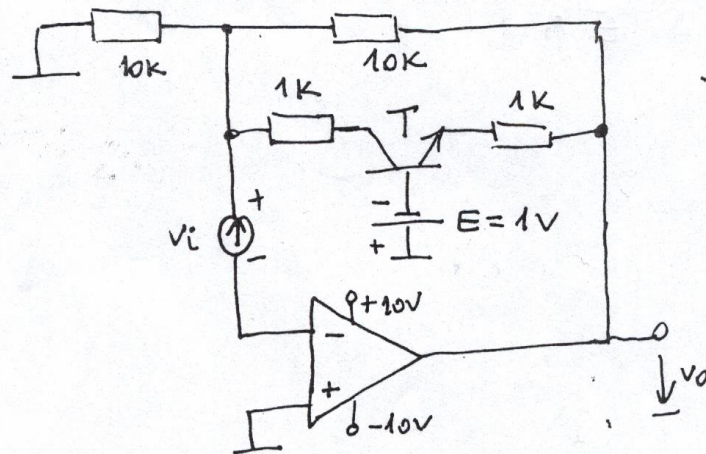


Fig 14

Tranzistor  
BC107  
sau echivalent  
AO:  $\mu A741$

Se cere caracteristica de transfer  $v_o(v_i)$   
cu  $v_i \in [-5V, +5V]$