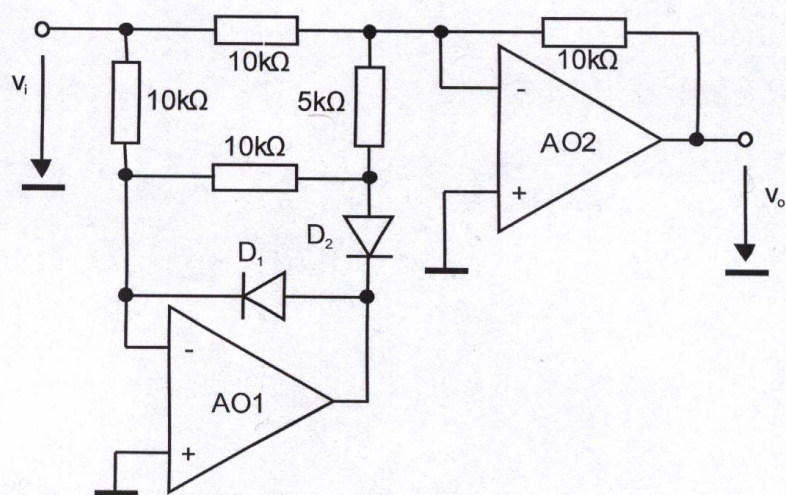


Se cere caracteristica de transfer $v_o(v_i)$ cu $v_i \in [-0,5V \div +1,5V]$.



Amplificatoare operaționale $\mu A741$ alimentate la $\pm 15V$.

Se cere caracteristica de transfer $v_o(v_i)$ cu $v_i \in [-10V \div +10V]$.