
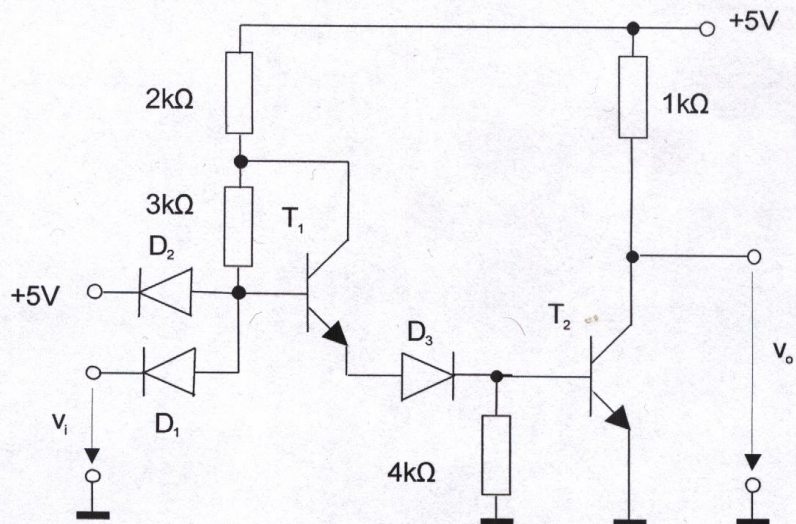


Fig 21

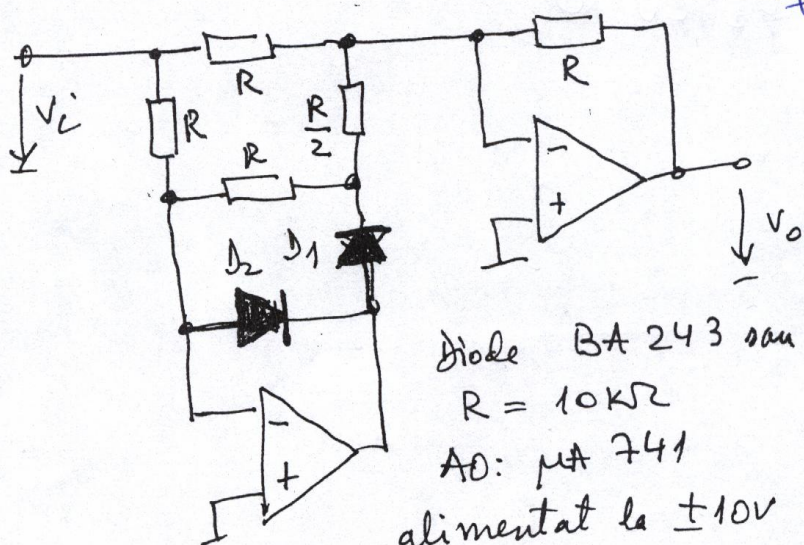

Se aleg diode și tranzistoare de comutație. Se cere caracteristica de transfer $v_o(v_i)$ cu $v_i \in [0 - 5V]$.

Fig 22



Diode BA 243 sau 1N914
 $R = 10k\Omega$
 AO: $\mu A 741$
 alimentat la $\pm 10V$

Se cere caracteristica de transfer $v_o(v_i)$
 cu $v_i \in [-10V, +10V]$