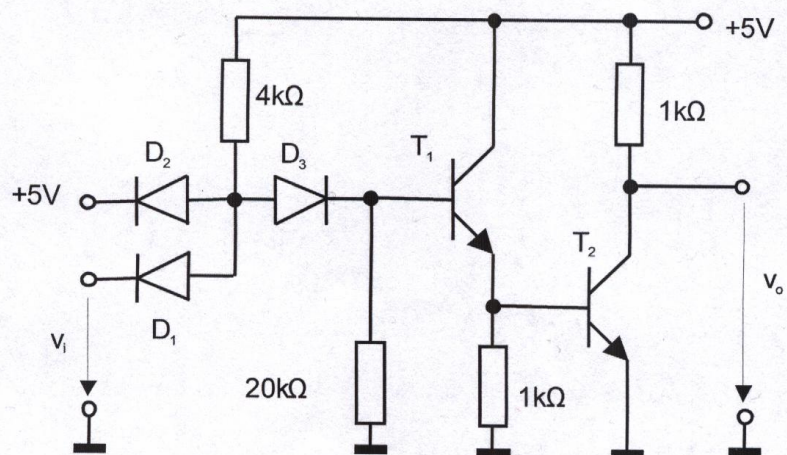


Se aleg diode și tranzistoare de comutație. Se cere răspunsul tranzitoriu  $v_o(t)$  cu  $T$  convenabil ales.



Se aleg diode și tranzistoare de comutație. Se cere caracteristica de transfer  $v_o(v_i)$  cu  $v_i \in [0 - 5V]$ .